# 中国科学院大学计算机组成原理(研讨课)

实验报告

学号: <u>2021K8009929016</u> 姓名: <u>李金明</u> 专业: <u>计算机科学与技术</u>

实验序号: 1 实验名称: 基本功能部件 RF 与 ALU 设计

一、 逻辑电路结构与仿真波形的截图及说明(比如关键 RTL 代码段{包含注释} 及其对应的逻辑电路结构图{自行画图,推荐用 PPT 画逻辑结构框图,复制到 word 中}、相应信号的仿真波形和信号变化的说明等)

# 1. RF 部分

1) 关键 RTL 代码


```
reg [`DATA_WIDTH - 1:0] rf [`DATA_WIDTH - 1:0];
assign rdata1 = (raddr1)? rf[raddr1] :32'd0;
assign rdata2 = (raddr2)? rf[raddr2] :32'd0;
```

这一部分实现了当输入读地址为 0 时,输出 32 位 0。经助教老师提醒,当读地址位 0 时,也可以不对 rdata 进行操作,这样也能实现同样的功能。

# 2) 仿真波形截图



#### 3) 逻辑电路结构图

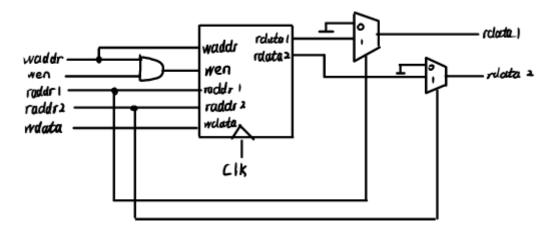

# 2. ALU 部分


#### 1) 关键 RTL 代码

这一部分实现的是在创建一个 32 位 wire 型变量 oper\_num,它在加法时等于 B,减法或比较时是-B 的反码,这是为了节省加法器,同时方便 overflow的赋值。另外一个临时变量 Cin 在减法或比较时为 1,其他时为 0。则 add\_res为 A+oper\_num+Cin,由于 Cin 是 1 位 wire 型变量,因此使用一个加法器就可以实现。由于取的是反码,故只要 A,oper\_num 符号位相同,且与 add\_res的符号位相反,则 overflow为 1,否则为 0。对于 carry\_out,则是在加法时与 CarryOut\_init 相同,而在减法时与之相反。具体原因在第三部分阐述。

#### 2) 仿真波形截图



### 3) 逻辑电路结构图

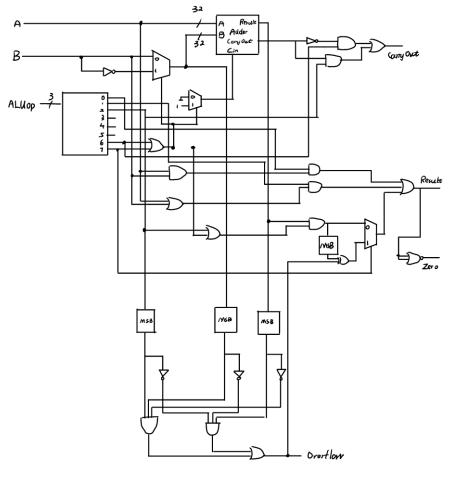

第3页 / 共5页

# 二、 实验过程中遇到的问题、对问题的思考过程及解决方法

在设计 ALU 部件时,我认为 overflow 和 carry-out 的输出的设计是难点。首先说相对简单的 carry-out, 由于 carry-out 面向的是无符号整数,在考虑设计如何判断有进位和借位时有困难。后来我的解决思路是在加法部分增添一位,得到一个 33 位的结果,其第一位时 carry-out, 后面 32 位是Result (注意,为了避免组合逻辑环,这里所述 carry-out 和 Result 分别代表另设的两个 wire 型变量,称为 carry-out-tem 和 Result-tem)。加法时显然当 carry-out-tem 和 carry-out 值相等,需要考虑的是减法,由于运算数都是正数,结合补码的计算规律,当 A 比 B 小时,A 加-B 的补码会得到比 33 位 1 还大的数,发生溢出,此时 carry-out-tem 是 0;相反carry-out-tem 则为 1,由于当产生借位时 carry-out 才应为 1,故在减法或比较时,carry-out 应为 carry-out-tem 的取反。

在 overrflow 部分,我一开始想的是另设一个 32 位 wire 型变量 oper\_tem,它在加法时等于 B,减法时等于-B 的补码,overflow 则在 A,oper\_tem 符号位相同,而与 Result\_tem 符号位相反时为 1。但这个方法会在 B 为 80000000,即绝对值最大的负数时出错,这是因为他不存在对应的补码,对它的负数进行补码取值时,符号位是错误的 1。我的解决方法是咋 oper\_num 赋值部分将求-B 的补码改为求反码,在加法时引入新 wire型变量 Cin,加法时 Cin 为 0,减法时 Cin 为 1,加法时使用 A+oper\_tem+Cin,这样减少了求补码时用的一个加法器,只用一个加法器就可以实现。在 overflow 判断部分,我们只关注符号位,此时 oper\_num一定会与 B (加法)或-B (减法或比较)的符号位相等,则 overflow 按照

以前的计算方法就正确了。

三、 在课后, 你花费了大约 2 小时完成此次实验。

其中寄存器堆所用时间较少,出错主要是因为对没把握准设计要求, ALU 设计时间则较长.

## 四、对于此次实验的心得、感受和建议

本次实验难度不大,但具有一定的挑战。如第二部分所述,设计 ALU 过程中也碰到了一些困难。ALU 的思想较为简单,但具体设计时也有一些特殊情况需要具体考虑。感谢我的舍友贾城昊在设计过程中与我的讨论,使得我们共同解决了一些 bug,提供了一些设计思路。感谢老师的悉心指导。